

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería División de Ingeniería Eléctrica



Diseño Digital VLSI (1535)

Semestre 2023-1, Grupo 5

Proyecto 3: Control de pluma ferroviaria con sensores ultrasónicos

Integrantes:
Angel Alvarado Campos
Luis Carlos Ramos Rosas

Profesora: M.I. Elizabeth Fonseca Chavez

Objetivos

Crear un proyecto compuesto, con estructura TOP, a partir de proyectos previos realizados en la asignatura.

En particular, para este proyecto se busca implementar sensores ultrasónicos en el proyecto 2 entregado anteriormente. En nuestro caso, el proyecto 2 es el control de una pluma ferroviaria en un *cruce* a nivel.


A su vez, el proyecto 2 fue desarrollado a partir del proyecto 1 (ALU automatizada) y el módulo de memoria ROM.

Materiales

 - Tarjeta FPGA: DE10-Lite
- Jumpers macho-hembra y jumpers macho-macho
- Un motor a pasos 28BYJ-48
 - Controlador ULN2003AN
- Dos sensores ultrasónicos HC-SR04







¿Qué es un cruce a nivel?

Es una intersección al mismo nivel entre una vía ferroviaria y un camino o carrera.

En un cruce a nivel **los trenes siempre tienen prioridad**.




Planteamiento del problema

El control de una pluma ferroviaria consiste en dos partes:

- Control del movimiento de la pluma
- Control de las órdenes para indicar movimiento en la pluma

 En este proyecto buscamos controlar el movimiento de la pluma en función de los sensores que detectan el movimiento del tren.



Desarrollo

Requisitos:

- Utilizar el proyecto 2.
- Añadir sensores a lo realizado en el proyecto 2.

En nuestro proyecto 2, la pluma ferroviaria rotaba en función de un único pulso dato por la activación de un *switch* o botón, y cambiaba la dirección de rotación de manera automática y secuencial.

→ Ahora buscamos <mark>conectar los sensores</mark> a dicho pulso para que el movimiento de rotación tenga sentido en el contexto del cruce a nivel.

Diagrama RTL del proyecto 2 (Versión 1)


 


Diagrama RTL del proyecto 2 (Versión 2)

 

Se añadió el módulo "sensores", el cual es una máquina de estados

Máquina de estados de sensores


 


Diagrama RTL del proyecto 3

 

TOP de proyecto 3


```
provecto3.vhd
    ⊟-- TOP de provecto 3
     -- Integrantes:
 3
           Angel Alvarado Campos
           Luis Carlos Ramos Rosas
     library ieee;
     use ieee.std_logic_1164.all:
     use ieee.std_logic_unsigned.all;
    ⊟entity proyecto3 is
11
        port(
12
           clk: in std_logic;
13
           echo1,echo2: in std_logic; -- echo sensor
           trigger1,trigger2: buffer std_logic; -- Trigger sensor
14
15
           mov_motor: out std_logic_vector(3 downto 0); -- Vector de movimiento del motor
           led1,led2: out std_logic
16
17
18
     end entity;
19
    □architecture arch_proyecto3 of proyecto3 is
    Lsignal sensor1, sensor2: std_logic; -- Distancia de lectura de sensores con T = 588 [µs] -> D ~ 5 [cm]
22
    ⊟begin
       U1: entity work.control_sensor_us(arch) generic map(588) port map(clk,echo1,trigger1,sensor1,open,open);
        U2: entity work.control_sensor_us(arch) generic map(588) port map(clk,echo2,trigger2,sensor2,open,open);
24
        U3: entity work.proyecto2(arch_proyecto2) port map(clk,sensor1,sensor2,mov_motor);
25
26
        led1 <= sensor1;</pre>
        led2 <= sensor2;</pre>
     end architecture:
```

control_sensor_us.vhd

```
control sensor us.vhd
    □-- TOP del proyecto de control de sensor ultrasónico
      -- Integrantes:
 3
             Angel Alvarado Campos
            Luis Carlos Ramos Rosas
      library ieee;
      use ieee.std_logic_1164.all:
    ⊟entity control_sensor_us is
10
         generic(
11
             lim: integer := 1235
12
13
         port(
14
             clk: in std_logic;
15
             echo: in std_logic;
16
             trigger: buffer std_logic;
17
             led: out std_logic;
18
             D1,D0: out std_logic_vector(6 downto 0)
19
20
      end entity:
21
    □architecture arch of control_sensor_us is
23
     |signal clk_aux: std_logic;
24
25
     signal distancia: integer;
26
    ⊟begin
27
         U1: entity work.divf(arch_divf) generic map(25) port map('0',clk,clk_aux); -- Genera una señal con frecuencia
        U2: entity work.senal_us(arch_senal_us) generic map(10) port map(clk_aux,trigger); -- Genera señal de entradous: entity work.contador_us(arch_contador_us) generic map(lim) port map(clk_aux,trigger,echo,led,distancia);
29
         U4: entity work.display_us(arch_display_us) port map(distancia,D1,D0); -- Imprime la distancia en display
      end architecture:
```

senal_us.vhd

```
senal_us.vhd
   | 🔲 🗗 | 🏗 🕮 | Po 🗗 🐿 | 🛈 🖫 | 🤣 | 267 📃
    ⊟-- Modulador de ancho de pulso
     -- Integrantes:
 3
            Angel Alvarado Campos
            Luis Carlos Ramos Rosas
 4
     library ieee;
     use ieee.std_logic_1164.all;
    ⊟entity senal_us is
10
        generic(
11
            num: integer := 500000
12
13
        port(
14
            clk: in std_logic;
15
            snl: out std_logic
16
17
     end entity:
18
    □architecture arch_senal_us of senal_us is
    "signal contador: integer range 0 to 10000000 := 0;
    ⊟begin
22
    process(clk)
23
        begin
24
    if (rising_edge(clk)) then
25
               if (contador < num) then
    26
                  snl <= '1'; -- Lanza pulso de 1 [us] respecto a iteraciones
27
               else
28
                  sn1 <= '0';
29
               end if;
30
31
               if (contador = 1000000) then
32
                  contador <= 0;
33
               else
34
                  contador <= contador + 1;</pre>
35
               end if;
36
37
            end if:
38
        end process;
     end architecture;
```

 

contador_us.vhd

```
contador us.vhd*
    ⊟-- contador de distancia
      -- Integrantes:
 3
            Angel Alvarado Campos
            Luis Carlos Ramos Rosas
 5
     library ieee;
     use ieee.std_logic_1164.all;
    ⊟entity contador_us is
10
         generic(
11
            lim: integer := 1235
12
13
         port(
14
            clk: in std_logic; -- Reloj
15
            trigger,echo: in std_logic;
16
            salida: out std_logic;
17
            distancia: out integer
18
19
     end entity:
20
    □architecture arch_contador_us of contador_us is
    ||signal conteo: integer range 0 to 12000; -- Conteo de
    Lsignal contar: std_logic; -- '0' = no, '1' = si
24
    ⊟begin
25
        process(clk,trigger,echo)
26
         begin
            if (trigger = '1') then
28
               conteo <= 0;
salida <= '0';</pre>
29
30
               distancia <= 0;
            elsif (rising_edge(clk)) then
  if (echo = '1') then
31
33
                   conteo <= conteo + 1;
34
               else
35
                   if (conteo >= 117 and conteo < lim) then
36
                      salida <= '1';
37
                      distancia <= conteo:
38
                   end if;
39
                   conteo \leq 0;
40
               end if;
            end if:
41
42
         end process;
      end architecture;
```

Principales dificultades

Este proyecto fue más sencillo de aterrizar que el proyecto 2 porque en éste únicamente se tuvieron que implementar sensores a lo realizado previamente. Las dificultades que existieron fueron las siguientes.

- 1. Organizar físicamente a los dispositivos conectados a la tarjeta FPGA en el proyecto.
- 2. Manejo adecuado de señales de reloj.

Aprendizajes

- 1. Tener un conocimiento adecuado sobre el uso de máquinas de estado es fundamental al momento de desarrollar sistemas digitales.
- 2. Se debe tener cuidado al momento de conectar dispositivos electrónicos externos a la tarjeta FPGA, pues estos pueden sufrir daños si no se operan con las señales correctas. En nuestro caso, se daño un sensor ultrasónico.
- 3. Los sensores ultrasónicos usados no deben suponerse como dispositivos infalibles.

Conclusiones del proyecto

Concluimos este proyecto afirmando que se logró implementar en una FPGA un sistema digital con *aplicación en la vida real* usando sensores ultrasónicos, motor a pasos, y módulos de ALU automatizada y memoria ROM.

Al abstraer el problema en módulos, se pudo llegar a una solución con más facilidad.

Conclusiones del curso

A lo largo del curso aprendimos a implementar sistemas digitales complejo por medio de la conexión entre módulos independientes; es decir, aprendimos a hacer TOPs. Por otro lado, también logramos utilizar diferentes dispositivos externos para extender la funcionalidad de los sistemas implementados en la tarjeta FPGA.

Bibliografía

• Colaboradores de la Facultad de Ingeniería, DIE. (2021). *Prácticas de diseño digital VLSI 2022 para tarjeta FPGA Altera-Intel (DE10-Lite).*